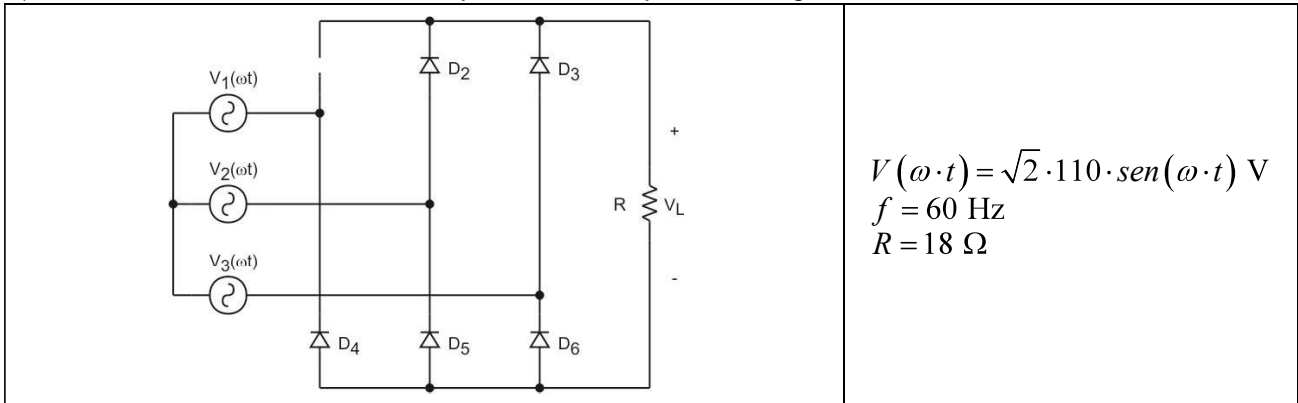


EXERCÍCIOS – RETIFICADORES A DIODO - RESOLUÇÃO

14) Para o Retificador Trifásico em Ponte (Ponte de Graetz) a Diodes a seguir:



a. Desenhe:

- i. Tensão e corrente na carga R;
- ii. Tensão e corrente no diodo D₃;
- iii. Corrente na fonte V₁(ωt);

